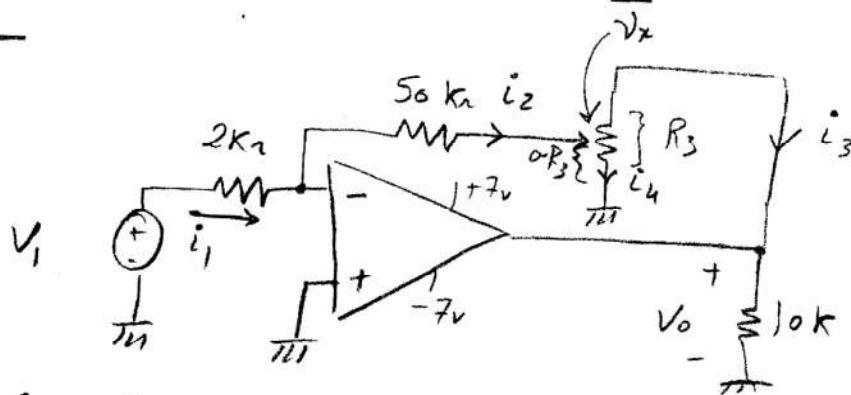


1)



$$R_3 = 100k\Omega$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_i - 0}{2k\Omega} = \frac{0 - V_x}{50k\Omega}$$

$$\frac{V_x}{V_i} = -25$$

$$i_2 = i_3 + i_4$$

$$\frac{-V_x}{50k\Omega} = \frac{V_x}{\sigma 100k\Omega} + \frac{V_x - V_o}{(1-\sigma)100k\Omega} \quad (3)$$

$$V_o \left(\frac{1}{(1-\sigma)100k\Omega} \right) = V_x \left(\frac{1}{50k\Omega} + \frac{1}{\sigma 100k\Omega} + \frac{1}{(1-\sigma)100k\Omega} \right)$$

$$V_o \left(\frac{1}{(1-\sigma)100k\Omega} \right) = V_x \left(\frac{2\sigma(1-\sigma) + (1-\sigma) + \sigma}{\sigma(1-\sigma)100k\Omega} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_x} = \frac{1 + 2\sigma - 2\sigma^2}{\sigma}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_x} \times \frac{V_x}{V_i} = \frac{-25(1 + 2\sigma - 2\sigma^2)}{\sigma}$$

$$a) \quad V_i = 40mV \quad \sigma = 0.2 \quad V_o = -6.6V$$

$$\sigma = 1.0 \quad V_o = -1V$$

(3)


$$-6.6 \leq V_o \leq -1$$

$$b) \quad V_o = -7V \quad V_i = 40mV$$

(4)

$$\frac{V_o}{V_i} = -175 = \frac{-25(1 + 2\sigma - 2\sigma^2)}{\sigma}$$

$$\sigma = 0.186$$

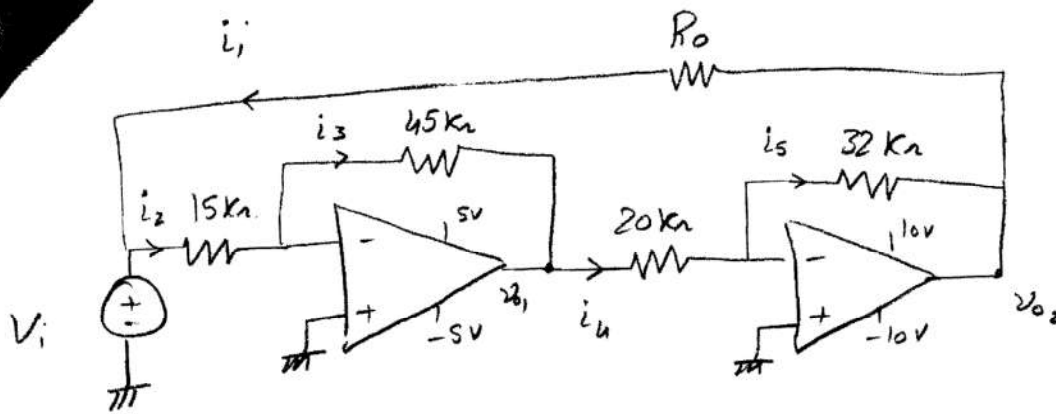

$$i_2 = i_3$$

$$\frac{v_{01}}{v_i} = \frac{-45}{15} = -3 \quad (1)$$

$$i_4 = i_5$$

$$\frac{v_{02}}{v_{01}} = \frac{-32}{20} = -1.6$$

$$\frac{v_{02}}{v_i} = \frac{v_{01}}{v_i} \times \frac{v_{02}}{v_{01}} = 4.8$$


$$i_G = 0, \quad i_1 = i_2$$

$$\frac{v_{02} - v_i}{R_0} = \frac{v_i}{15k\Omega}$$

$$v_{02} = 4.8 v_i \quad (2)$$

$$\frac{v_i (4.8 - 1)}{R_0} = \frac{v_i}{15k\Omega}$$

$$\boxed{R_0 = 57k\Omega} \quad (2)$$

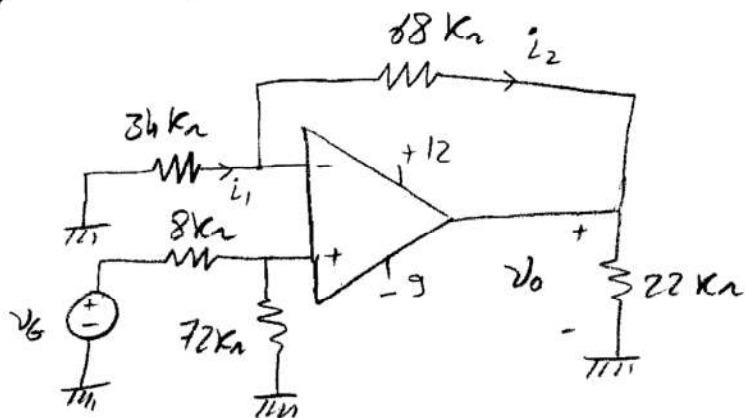

$$v^+ = \frac{v_G \times 72k\Omega}{72k\Omega + 8k\Omega} = 0.9 v_G$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{0 - 0.9 v_G}{34k\Omega} = \frac{0.9 v_G - v_o}{68k\Omega}$$

$$0.9 v_G \left(\frac{1}{68k\Omega} + \frac{1}{34k\Omega} \right) = \frac{v_o}{68k\Omega}$$

$$\boxed{\frac{v_o}{v_G} = 2.7}$$

$$v_G = 3V$$

$$\boxed{v_o = 8.1V}$$

(4)

$$-9V \leq v_o \leq +12V$$

$$-9V \leq 2.7 v_G \leq +12V$$

$$\boxed{-\frac{10}{3}V \leq v_G \leq +\frac{40}{9}V}$$

(3)



$$v_G = 2V, \quad v_o = 12V$$

$$\frac{v_o}{v_G} = 6$$

$$6 = 0.9 + \frac{(0.9)(68k\Omega)}{R}$$

$$\boxed{R = 12k\Omega}$$

(3)

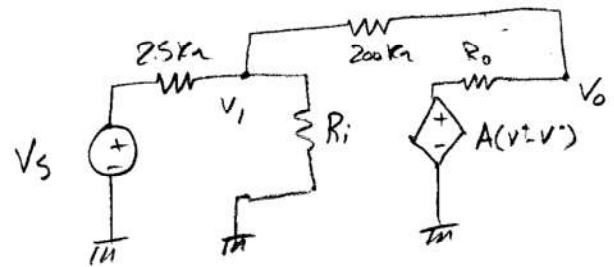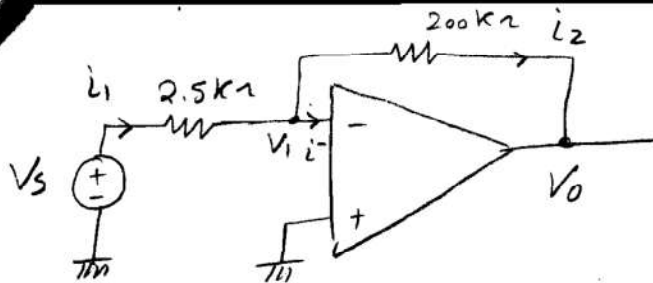

$$i_1 = i^- + i_2$$

$$\frac{V_S - V_1}{2.5\text{k}\Omega} = \frac{V_1}{400\text{k}\Omega} + \frac{V_1 - V_O}{200\text{k}\Omega}$$

$$\frac{V_S}{2.5\text{k}\Omega} = V_1 \left(\frac{1}{2.5\text{k}\Omega} + \frac{1}{400\text{k}\Omega} + \frac{1}{200\text{k}\Omega} \right) - \frac{V_O}{200\text{k}\Omega}$$

$$V_S = V_1 \left(\frac{163}{160} \right) - \frac{V_O}{80}$$

$$V_O = -A V_1 + i_2 (4\text{k}\Omega)$$

$$V_O = -2 \times 10^5 V_1 + \frac{V_1 - V_O}{50}$$

$$V_1 \left(-2 \times 10^5 + \frac{1}{50} \right) = V_O \left(1 + \frac{1}{50} \right)$$

$$V_1 = \frac{V_O \left(1 + \frac{1}{50} \right)}{\left(\frac{1}{50} - 2 \times 10^5 \right)} \approx -5.1 \times 10^{-6} V_O$$

$$V_S = -5.1 \times 10^{-6} \left(\frac{163}{160} \right) V_O - \frac{V_O}{80}$$

a) $\frac{V_O}{V_S} = -79.9667 \approx -80$ (2.5)

b) $V_O = \frac{\left(\frac{1}{50} - 2 \times 10^5 \right)}{\left(1 + \frac{1}{50} \right)} V_1 = -196078.4 V_1$

$V_S = V_1 \left(\frac{163}{160} + \frac{196078.4}{80} \right)$, $V_S = 1\text{V}$ (2.5)

$V_1 = 407.8 \mu\text{V}$ (2.5)

c) $R_{in} = \frac{V_S}{i_1}$, $i_1 = \frac{V_S - V_1}{2.5\text{k}\Omega} = 3.998 \times 10^{-6} \text{A}$, $R_{in} = 2501 \Omega$

$$\frac{V_s}{V_s} = -\frac{200}{2.5} = -80$$


$$V^- = V^+, \quad V_1 = 0$$

$$i_1 = \frac{V_s - 0}{2.5 k\Omega}$$


$$R_{in} = \frac{V_s}{i_1} = 2.5 k\Omega$$

(2.5)

5)

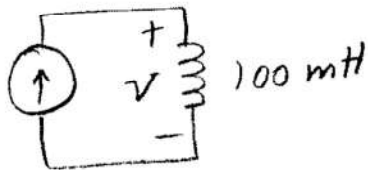
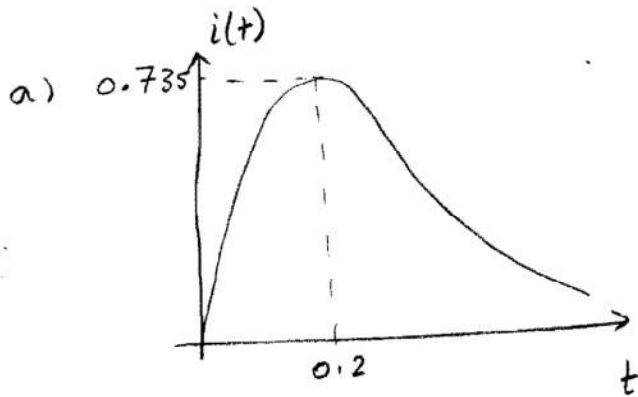
$$i(t) = \begin{cases} 10te^{-5t} & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases}$$



(2)

b)

$$\frac{di(t)}{dt} = -50te^{-5t} + 10e^{-5t} = 0$$

$$50t = 10,$$

$$t = 0.2 \text{ Sec}$$


(2)

c)

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} = e^{-5t} - 5te^{-5t}$$

(1)

d)

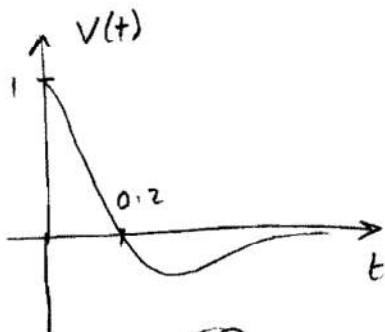

(2)

e) No

(1)

f) $t = 0.2 \text{ Sec}$

(1)

g) Yes at $t = 0$

(1)

$$V(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 4t & 0 \leq t \leq 1 \\ 4e^{-(t-1)} & 1 \leq t \leq \infty \end{cases}$$

a) $I(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$

$$I(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2 & 0 \leq t \leq 1 \text{ } \mu A \\ -2e^{-(t-1)} & 1 \leq t \leq \infty \end{cases}$$


(3)

$$P(t) = I(t)V(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 8t & 0 \leq t \leq 1 \text{ } \mu W \\ -8e^{-2(t-1)} & 1 \leq t \leq \infty \end{cases}$$

(2)

$$E(t) = \frac{1}{2} CV^2(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 4t^2 & 0 \leq t \leq 1 \text{ } \mu J \\ 4e^{-2(t-1)} & 1 \leq t \leq \infty \end{cases}$$

(2)

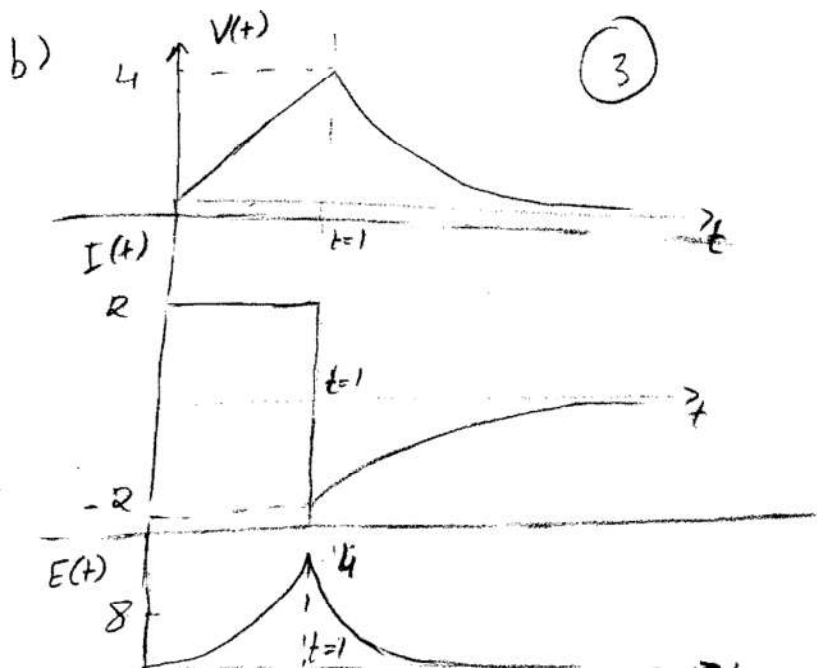

c) $0 \leq t \leq 1$ (1)

d) $\int_0^1 8t dt = 4 \mu J$ (2)

$$\int_1^{\infty} -8e^{-2(t-1)} dt = -4 \mu J$$

Energy Stored = Energy delivered

