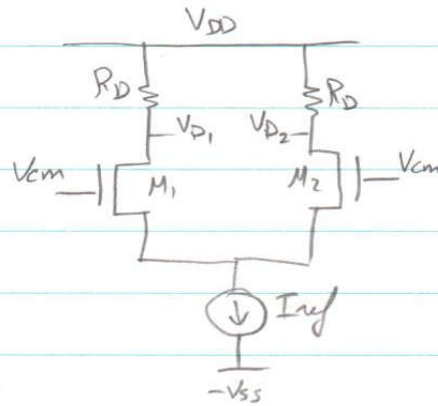


# Home work 4 Solution

1)



a) Assume  $M_1$  &  $M_2$  in Sat

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{ref}}{2} = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$(V_{GS} - 0.5)^2 = 0.1, \quad \boxed{V_{GS} = 0.82V}$$

b)  $V_{CM} = 0, \quad I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{ref}}{2} = 0.2mA$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - I_{D1} R_D = 1V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 0 - 0.82 = -0.82V$$

$$V_{DS} = 1.82V \quad V_{GS} - V_T = 0.32V$$

$V_{DS} > V_{GS} - V_T \rightarrow$  Saturation assumption is valid.

c)  $V_{CM} = 1V \quad I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{ref}}{2} = 0.2mA$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - I_{D1} R_D = 1V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 1 - 0.82 = 0.18V$$

$V_{DS} = 0.82 > V_{GS} - V_T \rightarrow$  Sat. assumption is valid.

$$d) \quad V_{cm} = -0.2V \quad I_D = I_{D2} = \frac{I_{ref}}{2} = 0.2mA$$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - I_D R_D = 1V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = -0.2 - 0.82 = -1.02V$$

$$V_{DS} = 2.02V > V_{GS} - V_T \rightarrow \text{still in Sat.}$$

$$V_S + V_{SS} = -1.02 + 1.5 = 0.48V > 0.4$$

(current source operates).

$$e) \quad V_{D1} = V_{D2} = 1V$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow V_D \geq V_G - V_T$$

$$V_G \leq V_D + V_T, \quad V_G \leq 1 + 0.5$$

$$V_{cm}|_{max} = V_G|_{max} = 1.5V$$

$$f) \quad V_S + V_{SS} \geq 0.4V$$

$$V_S = V_G - V_{GS}, \quad V_{GS} = 0.82V$$


$$V_G - V_{GS} + V_{SS} \geq 0.4V$$

$$V_G \geq 0.4 + 0.82 - 1.5$$

$$V_G \geq -0.28V$$

$$V_{cm}|_{min} = V_G|_{min} = -0.28V$$

2)

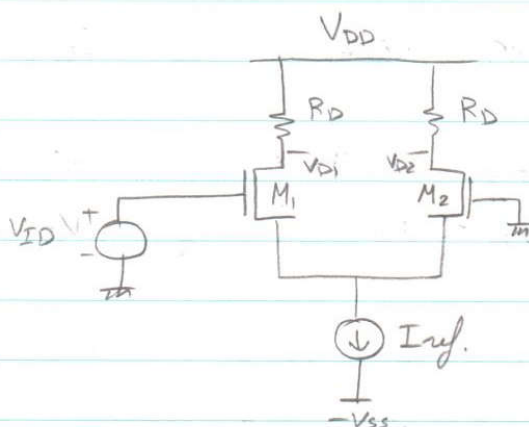

a)  $M_2$  is off  $\rightarrow V_{GS_2} < V_T$   $V_{D2} = V_{DD}$   
 $V_S > -V_T$

$$I_{D1} = I_{ref} = 0.4 \text{ mA}$$

Assume  $M_1$  in Sat.  $\rightarrow I_{D1} = \frac{K_n}{2} (V_{GS_1} - V_T)^2 = 0.4 \text{ mA}$

$$V_{GS_1} = 0.95 \text{ V}$$

$$V_{D1} = V_{DD} - I_{D1} R_D$$

$$V_G - V_S = 0.95 \text{ V}$$

$$V_{D1} = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{ID} = 0.95 + V_S$$

$$V_{DS_1} = V_{D1} - V_S$$

$V_{ID} > 0.45 \text{ V}$

$V_{DS_1} > 1 \text{ V}$

$V_{DS_1} > V_{GS_1} - V_T$   $\rightarrow$  Sat. assumption is valid.

b)  $M_1$  is off  $\rightarrow V_{GS_1} < V_T$   $V_{D1} = V_{DD}$   
 $V_{ID} < V_T + V_S$

$$I_{D2} = I_{ref} = 0.4 \text{ mA}$$

Assume  $M_2$  in Sat  $\rightarrow I_{D_2} = \frac{K_n}{2} (V_{GS_2} - V_T)^2 = 0.4 \text{ mA}$

$$V_{GS_2} = 0.95 \text{ V}$$

$$V_S = -0.95 \text{ V}$$

$$V_{ID} < V_T + V_S$$

$$V_{ID} < -0.45 \text{ V}$$

$$V_{D_2} = V_{DD} - I_{D_2} R_D = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{DS_2} = V_{D_2} - V_S = 1.45 \text{ V} > V_{GS} - V_T \rightarrow \text{Sat. check}$$

c) Let  $V_{out} = V_{D_2} - V_{D_1}$

in a)  $V_{D_2} - V_{D_1} = 1.5 - 0.5 = 1 \text{ V}$

in b)  $V_{D_2} - V_{D_1} = 0.5 - 1.5 = -1 \text{ V}$


$$-1 \text{ V} \leq V_{out} \leq 1 \text{ V}$$

3)


$$\Delta R = \pm 50 \Omega$$

$$g_m = 4 \text{ mA/V}$$

\* Small Signal Analysis

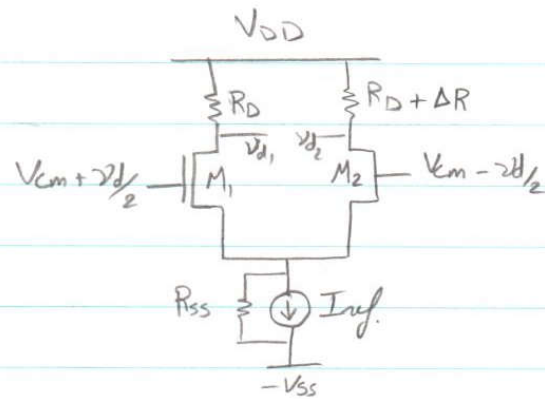

Differential mode:

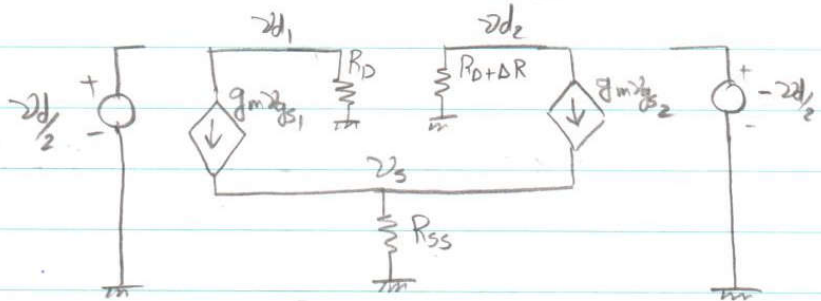

$$g_m v_{gs1} + g_m v_{gs2} = \frac{v_s}{R_{ss}}$$

$$g_m \left( \frac{v_d}{2} - v_s \right) + g_m \left( -\frac{v_d}{2} - v_s \right) = \frac{v_s}{R_{ss}}$$

$$-2 g_m v_s = \frac{v_s}{R_{ss}} \rightarrow \boxed{v_s = 0}$$


$$v_{d1} = -g_m v_{gs1} R_D = -g_m \frac{v_d}{2} R_D$$

$$v_{d2} = -g_m v_{gs2} (R_D + \Delta R) = g_m \frac{v_d}{2} (R_D + \Delta R)$$

$$v_o = v_{d2} - v_{d1} = g_m v_d \left( R_D + \frac{\Delta R}{2} \right)$$

$$A_d = \frac{v_o}{v_d} = g_m \left( R_D + \frac{\Delta R}{2} \right) = \underline{20.1} \text{ or } \underline{19.9}$$

Common mode :

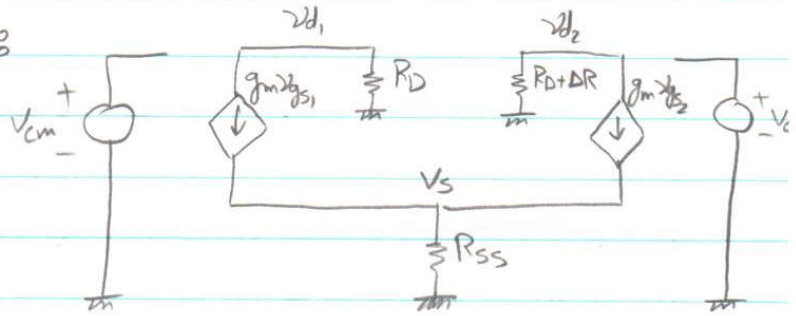

$$V_{gs1} = V_{gs2} = V_{cm} - V_s$$

$$V_s = V_{cm} - V_{gs}$$

$$2g_m V_{gs} = \frac{V_s}{R_{ss}} = \frac{V_{cm} - V_{gs}}{R_{ss}}$$

$$V_{gs} \left( 2g_m + \frac{1}{R_{ss}} \right) = \frac{V_{cm}}{R_{ss}}$$

$$V_{gs} = \frac{V_{cm}}{2g_m R_{ss} + 1} \approx \frac{V_{cm}}{2g_m R_{ss}}$$

$$g_m V_{gs} \approx \frac{V_{cm}}{2R_{ss}}$$

$$v_{d1} = -g_m V_{gs} R_D = -\frac{V_{cm} R_D}{2R_{ss}}$$

$$v_{d2} = -g_m V_{gs} (R_D + \Delta R) = -\frac{V_{cm} (R_D + \Delta R)}{2R_{ss}}$$


$$v_o = v_{d2} - v_{d1} = -\frac{V_{cm} \Delta R}{2R_{ss}}$$

$$A_{cm} = \frac{v_o}{V_{cm}} = -\frac{\Delta R}{2R_{ss}} = \pm 10^{-3} \text{ or}$$

$$CMRR = 20 \log |A_d| / |A_{cm}| = 86 \text{ dB}$$



4)

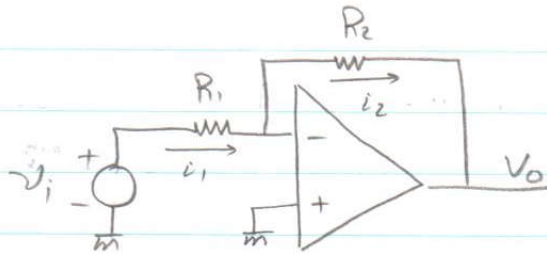

a) Assume  $R_{in} = \infty$ ,  $i^+ = i^- = 0$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{v_i - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_o}{R_2}$$

$$v_o = A(v^+ - v^-)$$

$$v_o = -A v^-$$

$$v^- = \frac{v_o}{-A}$$

$$\frac{v_i - (-\frac{v_o}{A})}{R_1} = \frac{(-\frac{v_o}{A}) - v_o}{R_2}$$

$$\frac{v_i}{R_1} = -v_o \left( \frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-AR_2}{R_2 + R_1 + AR_1} = G$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} G = \frac{-R_2}{R_1} \quad \Sigma = \frac{|G| - (R_2/R_1)}{R_2/R_1} \times 100\%$$

$$v^- = \frac{-v_o}{A} = \frac{G v_i}{A}$$

$$A = 10^3, \quad |G| = 90.83, \quad \Sigma = -9.17\% \quad v^- = -9.08 \text{ mV}$$


$$A = 10^4, \quad |G| = 99.00, \quad \Sigma = -1.00\% \quad v^- = -0.99 \text{ mV}$$

$$A = 10^5, \quad |G| = 99.90, \quad \Sigma = -0.10\% \quad v^- = -0.10 \text{ mV}$$

b) For  $A = 50,000$   $|G| = 99.8$   
 $A = 100,000$   $|G| = 99.9$

if  $A$  decreased by 50 %,  $|G|$  only decrease by 0.1 %

5)

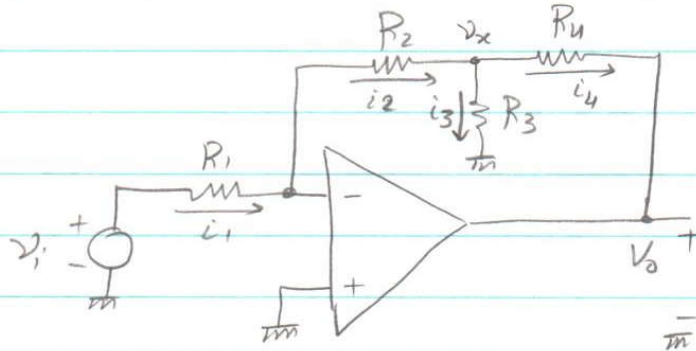

Ideal op. Amp

$A = \infty$ ,  $i^+ = i^- = 0$   $R_{in} = \infty$   $V^+ = V^-$

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_x}{R_2}$$

$$i_2 = i_3 + i_4 \Rightarrow -\frac{V_x}{R_2} = \frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x - V_o}{R_4}$$

$$V_x = \frac{V_o}{R_4} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2 R_4} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2 R_4}{R_1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \left( \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} + 1 \right)$$



$$i_{in} = i_1 = \frac{v_i}{R_1} \quad R_{in} = \frac{v_i}{i_{in}} = R_1$$

$$\therefore R_1 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$|G| = \frac{R_2}{R_1} \left( \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} + 1 \right) \quad \text{let } R_2 = 1 \text{ M}\Omega$$


$$R_4 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$|G| = \left( 1 + \frac{10^6}{R_3} + 1 \right) = 100$$

$$\therefore R_3 = \frac{10^6}{98} = 10.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega, \quad R_2 = 1 \text{ M}\Omega, \quad R_3 = 10.2 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 1 \text{ M}\Omega$$

6)

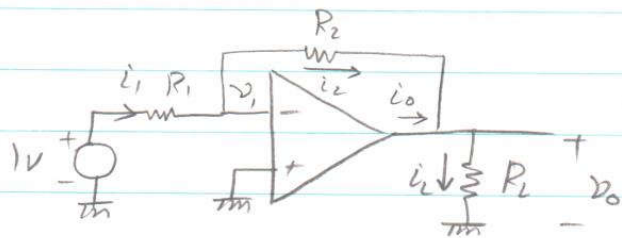

a) ideal op-amp.

$$\therefore v_1 = v^+ = 0$$

$$i_1 = i_2 = \frac{1}{R_1} = 1 \text{ mA}$$

$$v_0 = -\frac{R_2}{R_1} (1) = -10 \text{ V}$$

$$i_L = \frac{v_0}{R_L} = -10 \text{ mA}$$

$$i_0 = i_L - i_2 = -10 - 1 = -11 \text{ mA}$$

b)  $\frac{v_0}{v_i} = -10$

$$\frac{i_L}{i_1} = -10$$

$$\frac{P_o}{P_i} = \frac{v_0 \cdot i_L}{v_i \cdot i_1}$$

$$\frac{P_o}{P_i} = 100$$