

# SCS MODEL SWITCH CURRENT SOURCE (ANALOG)

## SATURATION



## IDEAL CURRENT SOURCE

- Constant  $I_{DS}$  over a range of  $V_{DS}$

$$0 \quad V_{GS} < V_T$$

$$I_{DS} = \begin{cases} \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 & V_{GS} \geq V_T, V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \\ 0 & V_{GS} < V_T \end{cases}$$

Edge of saturation


$$V_{DS} = V_{GS} - V_T \Rightarrow I_{DS} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{K}{2} V_{DS}^2$$

$$K = \frac{\mu C_{ox} (W/L)}{A} \Rightarrow K = K' \left( \frac{W}{L} \right) \quad \mu \left[ \frac{C_{ox}^2}{V_{DS}} \right] C_{ox} \left[ \frac{C_{ox}}{V_{DS}} \right] \left( \frac{W}{L} \right)$$


mobility  $\rightarrow$  Capacitance area of gate oxide

Technology Constants Design parameters



$$\frac{C/L}{V_T} \Rightarrow A/V_T^2$$

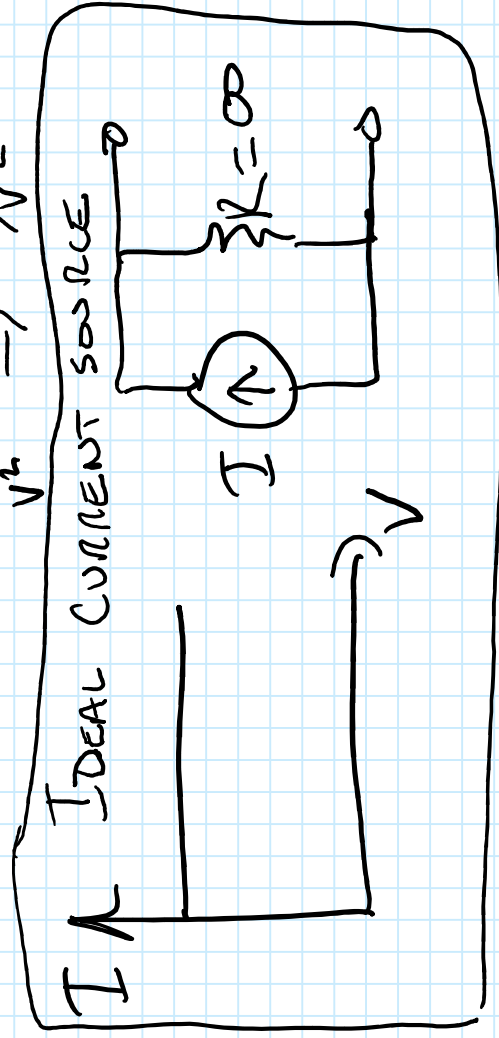


# SCS CIRCUIT MODEL

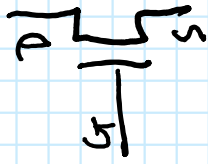


CUTOFF  
 $V_{GS} < V_T$

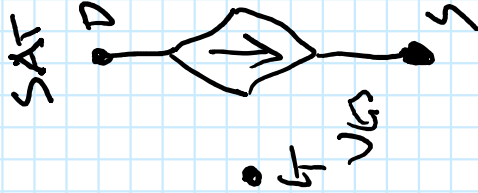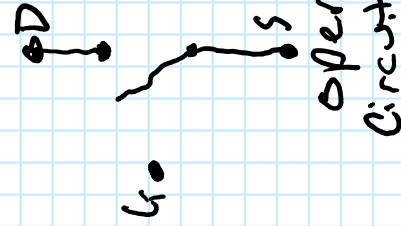

$$i_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

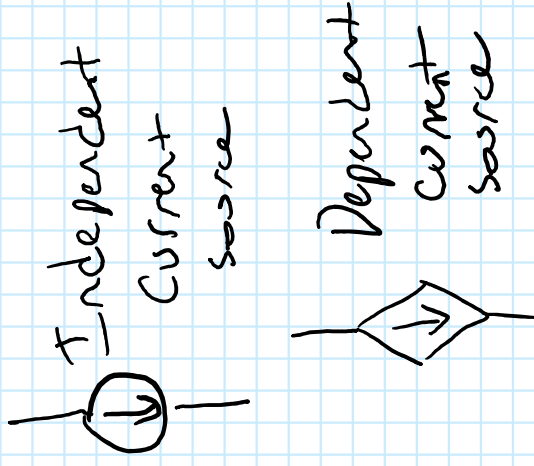

# UNIFIED MODEL

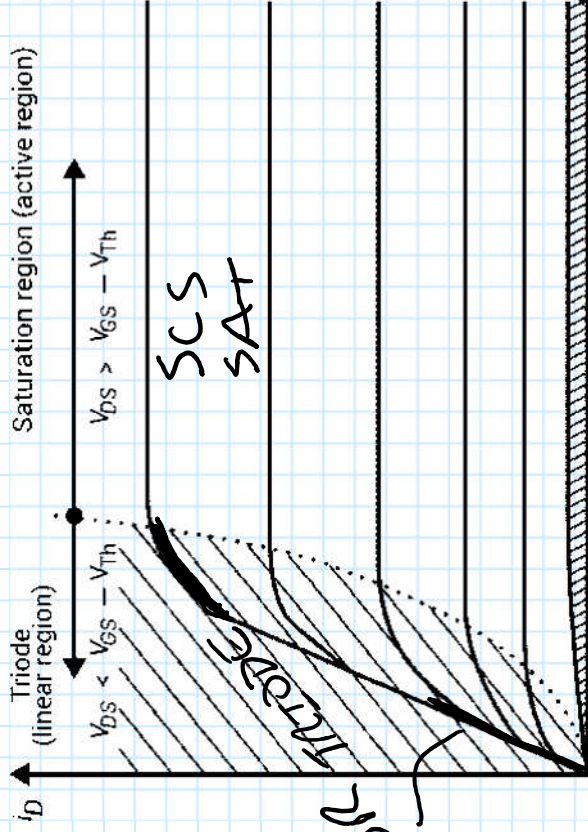

AT TRIODE - SAT BOUNDARY

$$V_{DS} = V_{GS} - V_T$$

$$K \left[ (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\checkmark = \frac{K}{2} V_{DS}^2$$

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_T \text{ CUTOFF} \\ K \left[ (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] & \text{TRIODE } V_{GS} > V_T \\ \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 & \text{SAT } V_{GS} > V_T \end{cases}$$

$V_{GS}$  increases

VS.  $\frac{S-K}{\text{TRIODE}} \rightarrow i_D = \frac{V_{DS}}{R_{ON}}$


$$\frac{di_{DS}}{dV_{DS}} = K \left[ (V_{GS} - V_T) - \frac{V_{DS}}{2} \right]$$

at boundary  
 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$   
 $= K \left[ V_{DS} - V_{DS} \right] = 0$

at  $V_{DS} = 0 \Rightarrow \text{small}$

$$\frac{S-K}{\text{TRIODE}} \Rightarrow R = \frac{1}{K(V_{GS} - V_T)} = R_{ON}$$

# SATURATION EXAMPLES

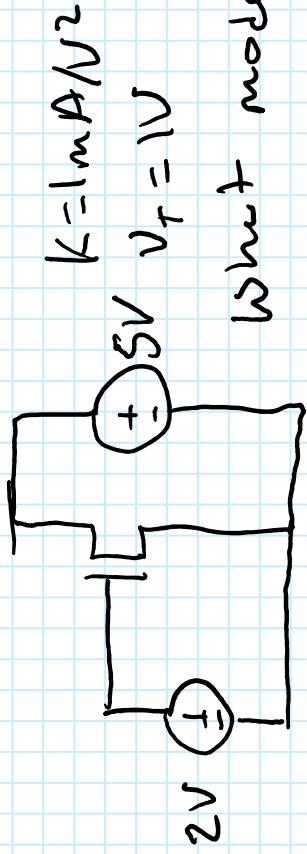

What mode of operation?

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

$$5V \geq 2V - 1V \Rightarrow \text{SAT}$$

What is  $I_{DS}$ ?


$$I_{DS} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = 0.5 \text{ mA}$$

What is  $V_O$ ?

Given that  $M_1, M_2$  are in SAT

$$K = 4 \text{ mA/V}^2; V_T = 1V$$

$\Rightarrow$  SCSS

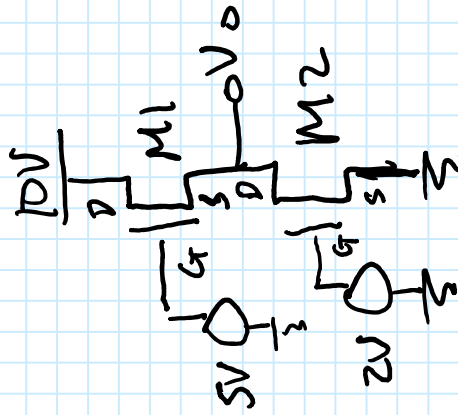

$M_1$

$M_2$

$V_{G1} - V_T$

$$\frac{K}{2} (V_{GS1} - V_T)^2 = \frac{K}{2} (V_{GS2} - V_T)^2$$


$$V_{G1} - V_{GS1} = 5 - 2 = 3V$$

$$V_{GS1} - V_T = 2 - 1 = 1$$

$$V_{GS1} = 2V \Rightarrow V_O = 3V$$

CHECK

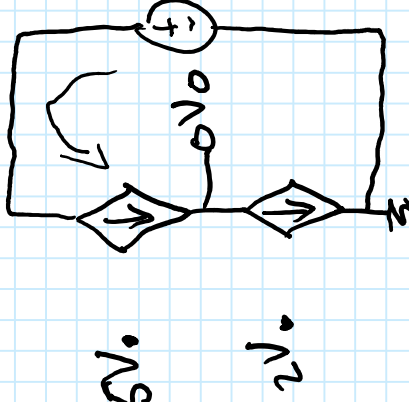$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$  ✓ For  $M_1$  &  $M_2$



5V

2V

# MOSFET AMPLIFIERS

## (CHAPTER 7)

power supply



VOLTAGE  
CURRENT  
BOTH



AMPLIFICATION = GAIN

power Amp

$$V_{out} \times I_{out} > V_{in} \cdot I_{in}$$


→ power Gain

# MOSFET REVIEW

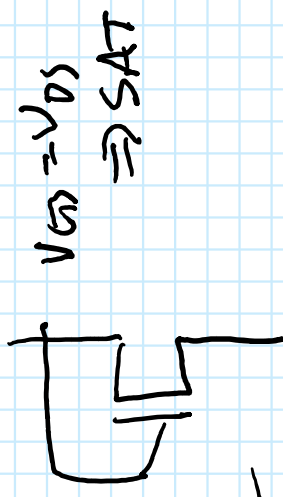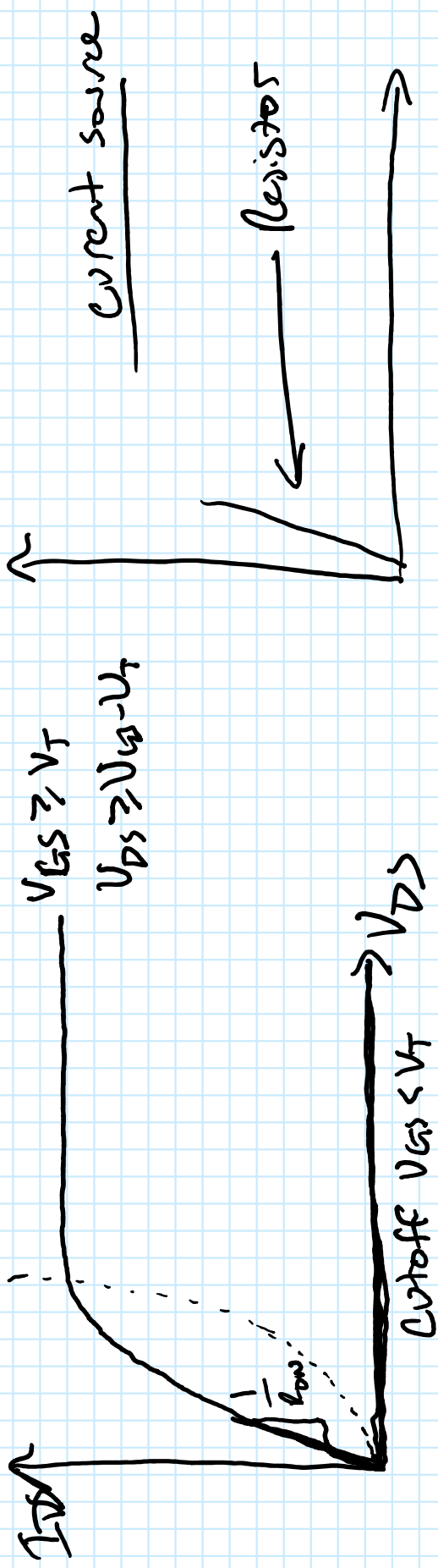

SAT

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$


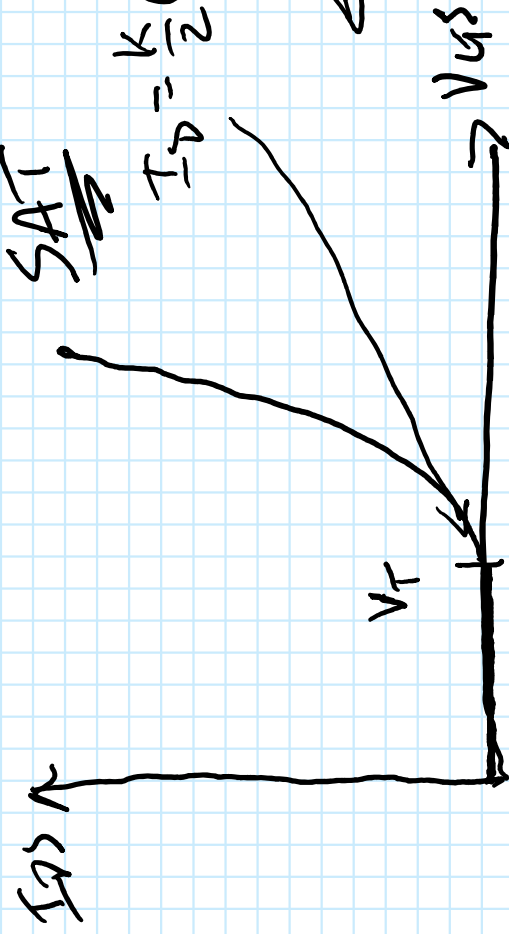


# COMMON SOURCE AMPLIFIERS


looks like NMOS INVERTER  
 ↳ NMOS INVERTERS OPERATE IN TRIODE  $\Rightarrow$  SR

C.S AMP  $\Rightarrow$  SAT

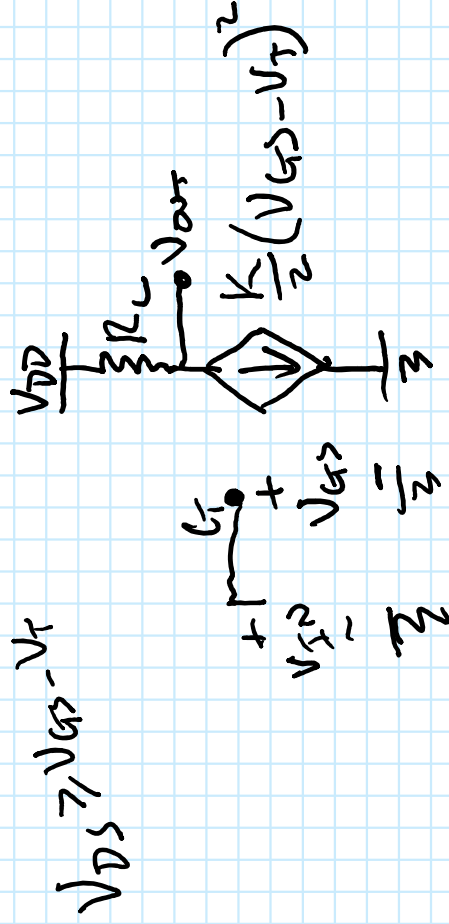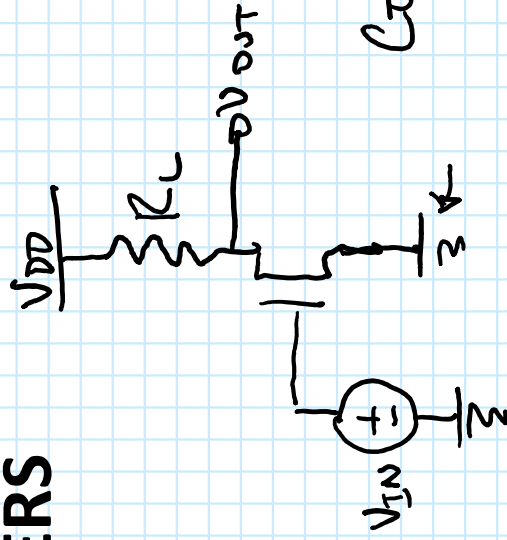
MOFET  $\rightarrow$  CURRENT SOURCE  
 COMMON SOURCE  $\rightarrow$  SOURCE IS REFERENCE


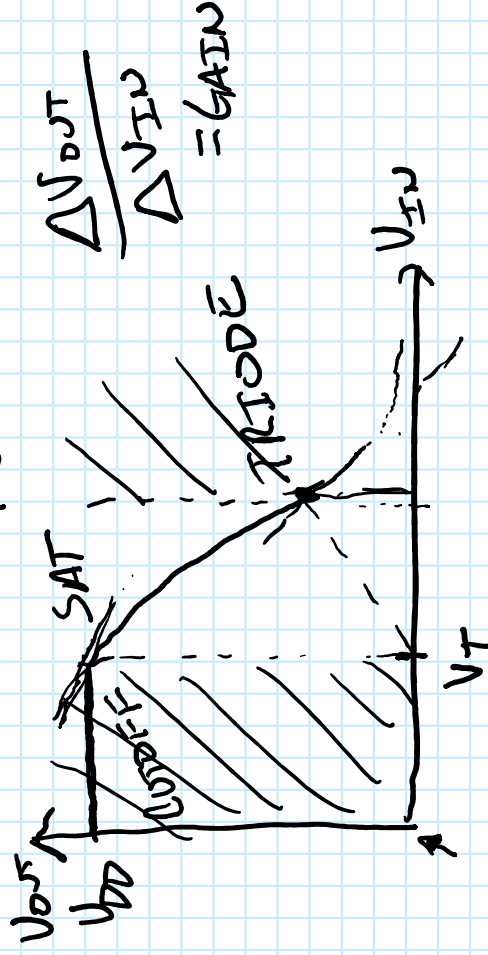
$$V_{OUT} = V_{DD} - \frac{K}{2} (V_{IN} - V_T)^2 R_L$$




# COMMON SOURCE AMPLIFIERS 2

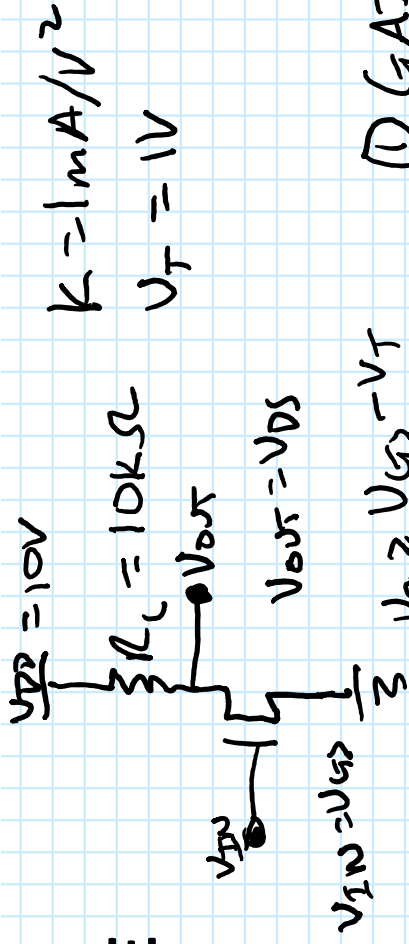

$$\textcircled{1} G_{AIN} = \frac{0.4}{0.1} = 4$$
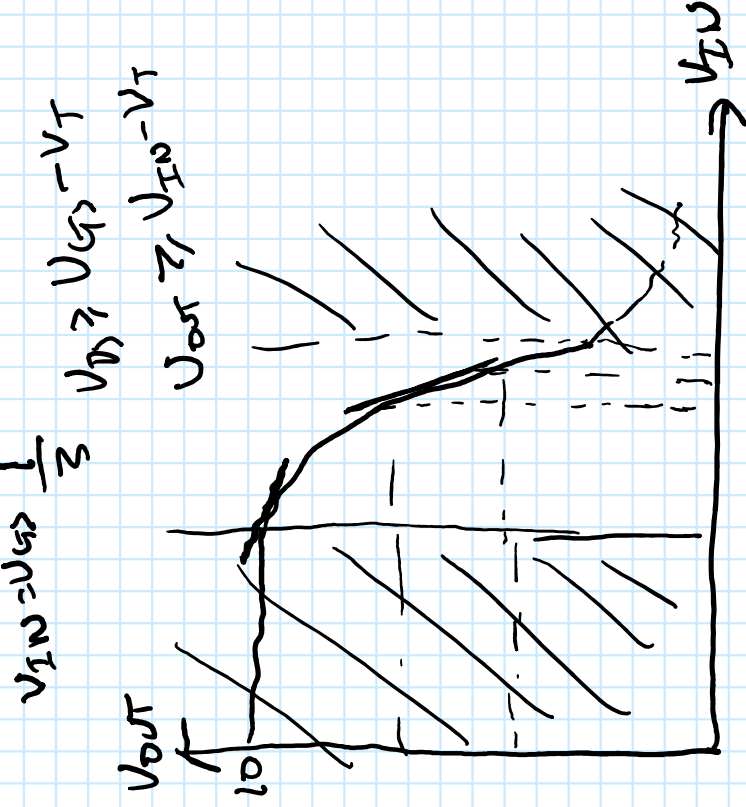
$$\textcircled{2} G_{AIN} = \frac{-1}{0.1} = -10$$




$v_{IN}$	$v_{OUT}$	
0.5	10	CUTOFF
1.0	10	
1.4	9.2	①
1.5	8.8	
1.8	6.8	
1.9	6	SAT
2.0	5	
2.1	4	②
2.2	2.8	
2.3	1.6	
2.32	1.3	
2.35	0.9	$\uparrow R_{LOAD}$
2.4	0	



# COMMON SOURCE AMPLIFIER EXAMPLE

EX 2.7

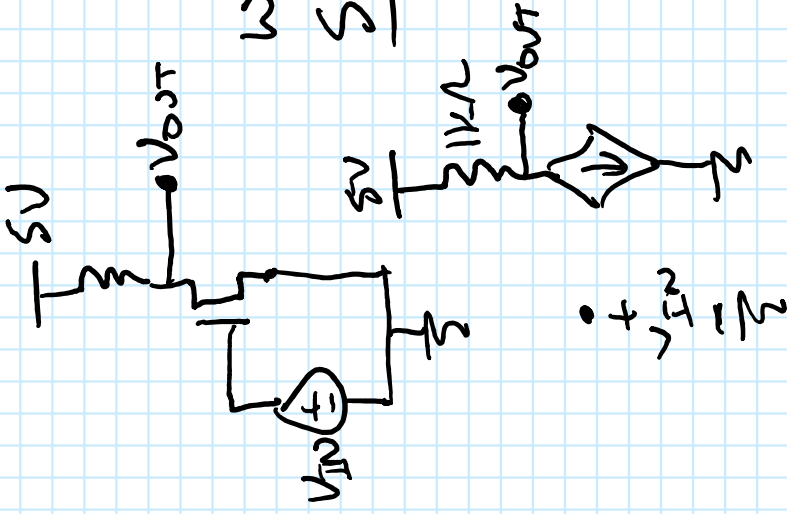

$$k = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = 0.8 \text{ V}$$

What is  $V_{OUT}$  if  $V_{IN} = 2.5 \text{ V}$ ?

SAT

$$V_{OUT} = V_{DD} - \frac{k}{2} (V_{IN} - V_T)^2 R_L$$

$$= 5 \text{ V} - \frac{0.5}{2} (2.5 \text{ V} - 0.8)^2 1k\Omega$$


$$= 4.28 \text{ V}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

$$4.28 \geq 2.5 - 0.8 \checkmark \text{ SAT}$$

# BIASING MOSFET AMPLIFIERS





KEEP MOSFET IN SAT MODE

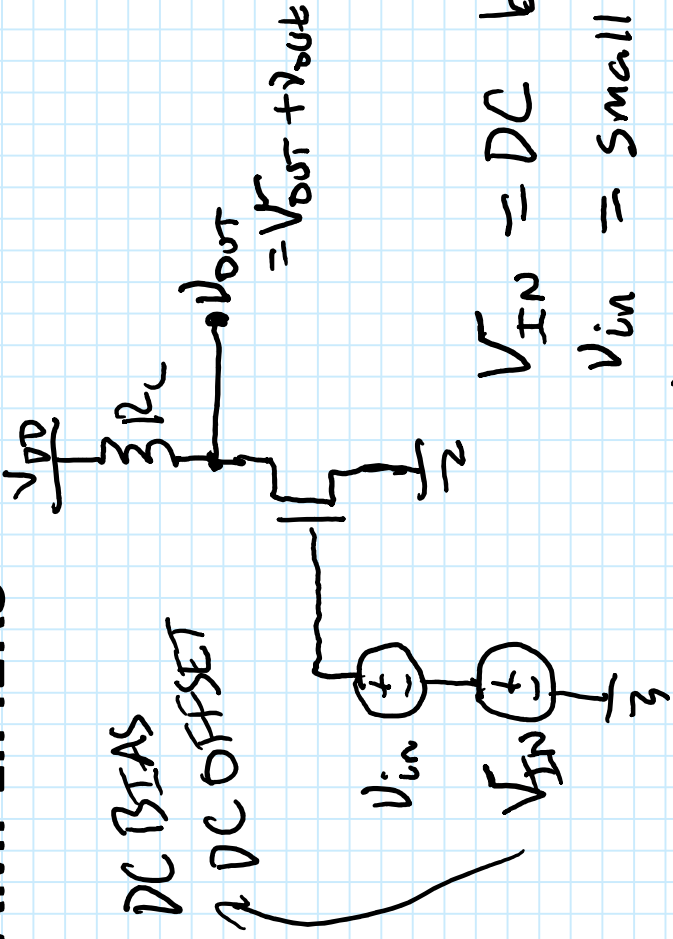

$V_{IN} = \text{DC bias}$

$v_{in} = \text{small signal}$

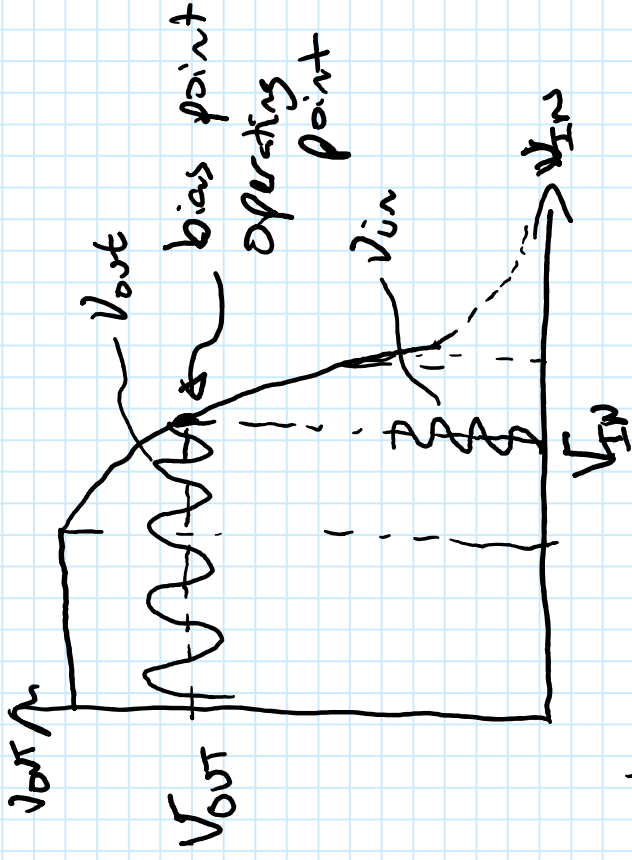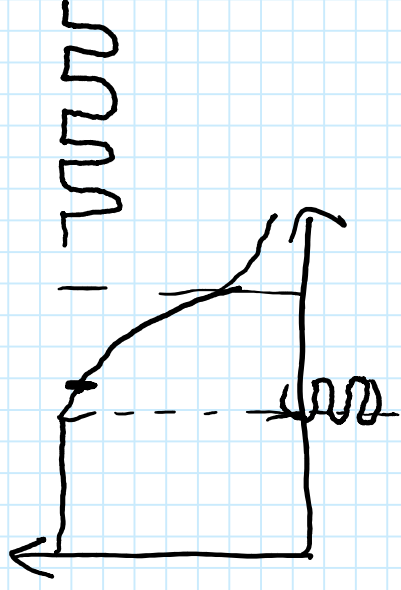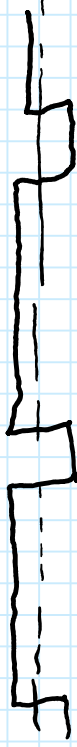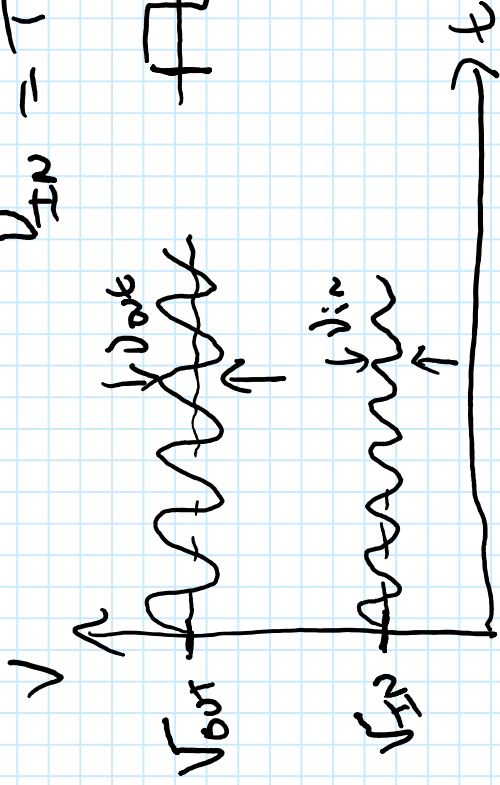$V_{IN} = \text{TOTAL VARIABLE} = V_{IN} + v_{in}$




# LARGE-SIGNAL ANALYSIS

LARGE SIGNAL  $\rightarrow$  behavior under large changes in input voltage  
ANALYSIS

- Same magnitude as operating parameters

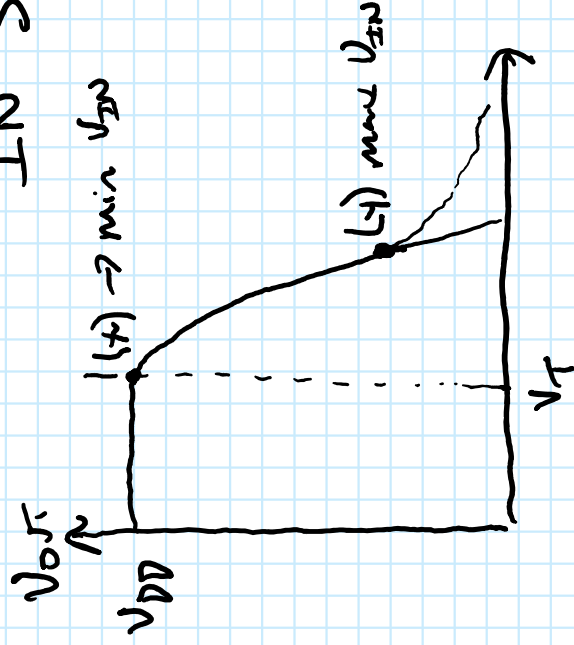- ① FIND TRANSFER FUNCTION -  $V_{OUT}$  vs  $V_{IN}$
- ② RANGE OF VALID INPUTS TO REMAIN IN SAT & CORRESPONDING OUTPUTS



LOWEST VALID INPUT  $\rightarrow$  MAX OUTPUT  
(X)  $V_{IN} > V_T$   $V_{OUT} = V_{DD}$

(Y)  $V_{OUT} = V_{IN} - V_T \rightarrow$  BORDER OF TRIODE